


به نام خدا

پروژه شماره 1
Booth Multiplier


اولدوز نیساری — ثمر نیک فرجاد
810199508-810199505

زمستان 1401


Data path:

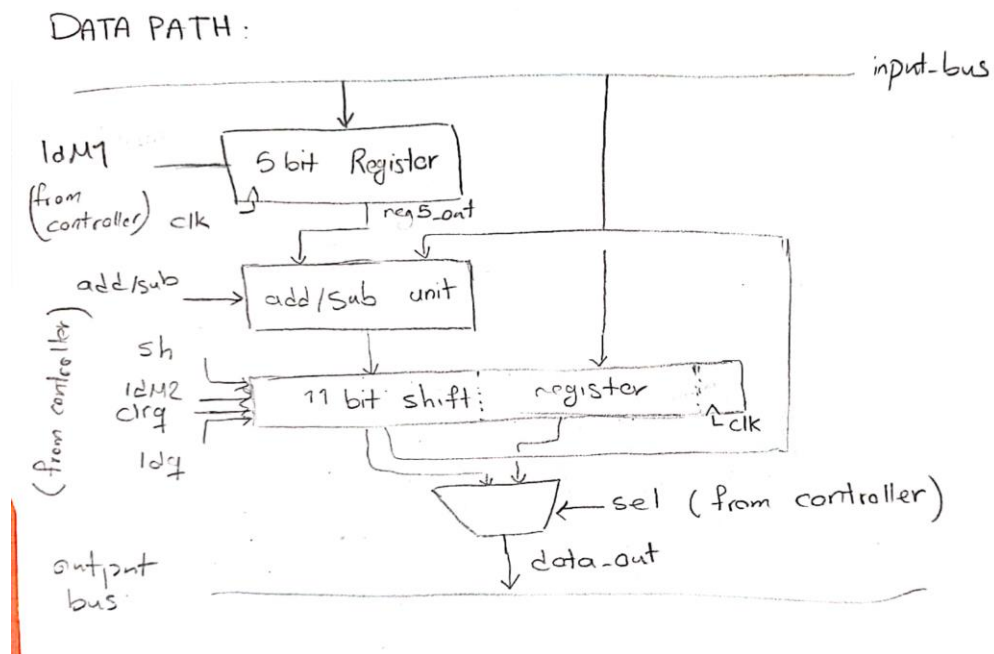

Controller:

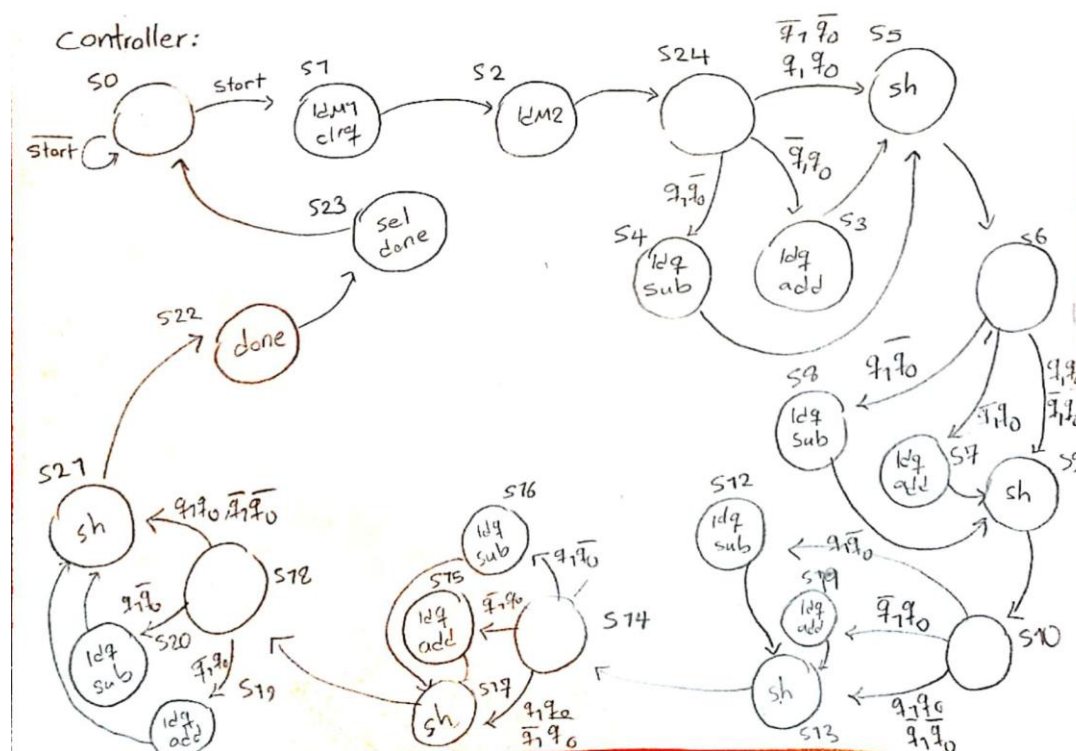

ساختار کلی :

 

توضیحاتی درباره datapath:

ما در این ساختار از یک رجیستر 5 بیتی برای ذخیره سازی multiplicand استفاده می کنیم که در هر بار مرحله جمع یا تفریق بتوانیم از آن استفاده کنیم .

هم چنین از یک واحد جمع/تفریق استفاده می کنیم . در هر مرحله از انجام عملیات با توجه به سیگنالی که کنترلر بر حسب دو بیت سمت راست به ما میدهد یکی از عملیات های جمع یا تفریق انجام میشود .

از یک شیفت رجیستر 11 بیتی استفاده می کنیم که در 5 بیت سمت چپ آن هر بار مقدار حاصل عملیات جمع/تفریق قرار میگیرد و در قسمت باقی مانده در ابتدا مقدار multiplier قرار می گیرد و از مرحله دوم به بعد هر بار مقدار شیفت خورده در آن قرار میگیرد .

در نهایت هم از یک مالتی پلکسر با دو ورودی استفاده می کنیم تا بتوانیم حاصل 10 بیتی را به صورت قسمت های 5 بیتی به باس خروجی منتقل کنیم .

توضیحاتی درباره کنترلر :

در کنترلر عملیات را با 1 شدن سیگنال start شروع می کنیم . طی 2 استیت multiplier و multiplicand را در رجیستر های مخصوص خودشان از باس ورودی لود می کنیم . در 5 مرحله که هر یک مراحل شامل (حداقل 2 و حداکثر 3 استیت می شوند) عملیات ضرب را انجام میدهیم . به این

صورت که اگر دو بیت سمت راست شیفت رجیستر 11 تایی 10 بود در ابتدا عملیات تفریق سپس شیفت، اگر 01 بود در ابتدا عملیات جمع و سپس شیفت و اگر 00 یا 11 بود عملیات شیفت انجام می شود . در نهایت پس از 5 بار تکرار این مراحل سیگنال 1done می شود و پس از آن با 1 شدن سیگنال select ورودی مالتی پلکسر خروجی بر روی باس خروجی قرار می گیرد .

توضیحاتی درباره ساختار کلی :

در حقیقت ساختار و کنترلی که ارائه دادیم الهام گرفته شدن از روش add&shift بود.

کد های وریلاگ :

Datapath:

```
//module register_5(M1, ldM1, clk, q);
//module add_sub (a, b, s,add,sub);
//module Ashreg_11b (r, M2, clrq, ldM2, ldq, sh, clk, q);
//module mux2to1 (i0, i1, sel , y);

module datapath (data_in, clk, ldM1, ldM2, ldq, clrq, sh, add, sub, sel, q1, q0, data_out, q, add_sub_out); //ldM2=init //test
    input [4:0] data_in;
    input clk, ldM1, ldM2, ldq, clrq, sh, add, sub, sel;
    output q1, q0;
    output [4:0] data_out, add_sub_out; //test
    output [10:0] q; //test

    wire [10:0] q;
    wire [4:0] reg5_out, add_sub_out;

    register_5 Reg5Inst (data_in, ldM1, clk, reg5_out);

    add_sub AddSubInst (q[10:6], reg5_out, add_sub_out, add, sub);

    Ashreg_11b AshReg11Inst (add_sub_out, data_in, clrq, ldM2, ldq, sh, clk, q);

    mux2to1 MuxInst (q[10:6], q[5:1], sel, data_out);

    assign {q1,q0} = q[1:0];

endmodule
```

Controller :

```
`define S0 5'b00000
`define S1 5'b00001
`define S2 5'b00010
`define S3 5'b00011
`define S4 5'b00100
`define S5 5'b00101
`define S6 5'b00110
`define S7 5'b00111
`define S8 5'b01000
`define S9 5'b01001
`define S10 5'b01010
`define S11 5'b01011
`define S12 5'b01100
`define S13 5'b01101
`define S14 5'b01110
`define S15 5'b01111
`define S16 5'b10000
`define S17 5'b10001
`define S18 5'b10010
`define S19 5'b10011
`define S20 5'b10100
`define S21 5'b10101
`define S22 5'b10110
`define S23 5'b10111
`define S24 5'b11000

//module register_5(M1, ldM1, clk, q);
//module add_sub (a, b, s,add,sub);
//module Ashreg_11b (r, M2, clrq, ldM2, ldq, sh, clk, q);
//module mux2to1 (i0, i1, sel , y);
//module datapath (data_in, clk, ldM1, ldM2, ldq, clrq, sh, add, sub, sel, q1, q0, data_out); //ldM2=init

module controller2 (start, rst, clk, q0, q1, ldM1, clrq, ldM2, ldq, sh, add, sub, sel, done, ps); //test
    input start, rst, clk, q0, q1;
    output ldM1, clrq, ldM2, ldq, sh, add, sub, sel, done;
```

```

output [4:0] ps; //test
reg ldM1, clrq, ldM2, ldq, sh, add, sub, sel, done;
reg [4:0] ps, ns;

// Sequential part
always @(posedge clk)
    if (rst)
        ps <= 5'b00000;
    else
        ps <= ns;

always @(ps or start or q0 or q1)
begin
    case (ps)
        `S0: ns = start ? `S1 : `S0;
        `S1: ns = `S2;
        `S2: ns = `S24;
        `S24: ns = q0 ? (q1 ? `S5 : `S3) : (q1 ? `S4 : `S5);
        `S3: ns = `S5;
        `S4: ns = `S5;
        `S5: ns = `S6;
        `S6: ns = q0 ? (q1 ? `S9 : `S7) : (q1 ? `S8 : `S9);
        `S7: ns = `S9;
        `S8: ns = `S9;
        `S9: ns = `S10;
        `S10: ns = q0 ? (q1 ? `S13 : `S11) : (q1 ? `S12 : `S13);
        `S11: ns = `S13;
        `S12: ns = `S13;
        `S13: ns = `S14;
        `S14: ns = q0 ? (q1 ? `S17 : `S15) : (q1 ? `S16 : `S17);
        `S15: ns = `S17;
        `S16: ns = `S17;
        `S17: ns = `S18;
        `S18: ns = q0 ? (q1 ? `S21 : `S19) : (q1 ? `S20 : `S21);
        `S19: ns = `S21;

        `S23: ns = `S0;
    endcase
end

always @(ps)
begin
    {ldM1, clrq, ldM2, ldq, sh, add, sub, sel, done} = 9'b0_0000_0000;
    case (ps)
        `S0: ;
        `S1: {ldM1, clrq} = 2'b11;
        `S2: ldM2 = 1'b1;
        `S3: {ldq, add} = 2'b11;
        `S4: {ldq, sub} = 2'b11;
        `S5: sh = 1'b1;    //{sh, clrq} = 2'b11;
        `S6: ;
        `S7: {ldq, add} = 2'b11;
        `S8: {ldq, sub} = 2'b11;
        `S9: sh = 1'b1;
        `S10: ;
        `S11: {ldq, add} = 2'b11;
        `S12: {ldq, sub} = 2'b11;
        `S13: sh = 1'b1;
        `S14: ;
        `S15: {ldq, add} = 2'b11;
        `S16: {ldq, sub} = 2'b11;
        `S17: sh = 1'b1;
        `S18: ;
        `S19: {ldq, add} = 2'b11;
        `S20: {ldq, sub} = 2'b11;
        `S21: sh = 1'b1;
        `S22: done = 1'b1;
        `S23: {sel, done} = 2'b11;
    endcase
end

```

Booth multiplier :

```
//module register_5(M1, ldM1, clk, q);
//module add_sub (a, b, s,add,sub);
//module Ashreg_11b (r, M2, clrq, ldM2, ldq, sh, clk, q);
//module mux2to1 (i0, i1, sel , y);
//module datapath (data_in, clk, ldM1, ldM2, ldq, clrq, sh, add, sub, sel, q1, q0, data_out); //ldM2=init
//module controller (start, rst, clk, q0, q1, ldM1, clrq, ldM2, ldq, sh, add, sub, sel, done);

module BoothMultiplier (start, rst, clk, done, data_in, data_out, q, ps, add_sub_out, add, sub); //test
    input [4:0] data_in;
    input start, rst, clk;
    output [4:0] data_out, ps, add_sub_out; //test
    output done, add, sub; //test
    output [10:0] q; //test

    wire ldM1, ldM2, ldq, clrq, sh, add, sub, sel, q1, q0;

    datapath DPInst(data_in, clk, ldM1, ldM2, ldq, clrq, sh, add, sub, sel, q1, q0, data_out, q, add_sub_out); //test

    controller2 CInst(start, rst, clk, q0, q1, ldM1, clrq, ldM2, ldq, sh, add, sub, sel, done, ps); //test

endmodule
```

Test bench:

```
//module register_5(M1, ldM1, clk, q);
//module add_sub (a, b, s,add,sub);
//module Ashreg_11b (r, M2, clrq, ldM2, ldq, sh, clk, q);
//module mux2to1 (i0, i1, sel , y);
//module datapath (data_in, clk, ldM1, ldM2, ldq, clrq, sh, add, sub, sel, q1, q0, data_out); //ldM2=init
//module controller (start, rst, clk, q0, q1, ldM1, clrq, ldM2, ldq, sh, add, sub, sel, done);
//module BoothMultiplier (start, rst, clk, done, data_in, data_out);

module BoothMultiplier_tb();
    reg [4:0] data_in;
    reg start, rst, clk;
    wire [4:0] data_out, ps, add_sub_out; //test
    wire done, add, sub; //test
    wire [10:0] q; //test

    BoothMultiplier DUT(start, rst, clk, done, data_in, data_out, q, ps, add_sub_out, add, sub); //test

    initial
    begin
        start = 1'b0;
        rst = 1'b0;
        clk = 1'b0;
        #11 rst = 1'b1;
        #31 rst = 1'b0;
        #31 start = 1'b1;
        #31 start = 1'b0;
        #31 data_in = 5'b10001;
        #61 data_in = 5'b10001;
        #1700 $finish;
    end

    always
    begin
        #31 clk = ~clk;
    end
end
```

نتایج شبیه سازی ها :

(1) ورودی 12 و 13 :


Number in decimal = 156



First we have to convert 156 to binary:

Binary of 156 = **10011100**

Selected Bits = **16**

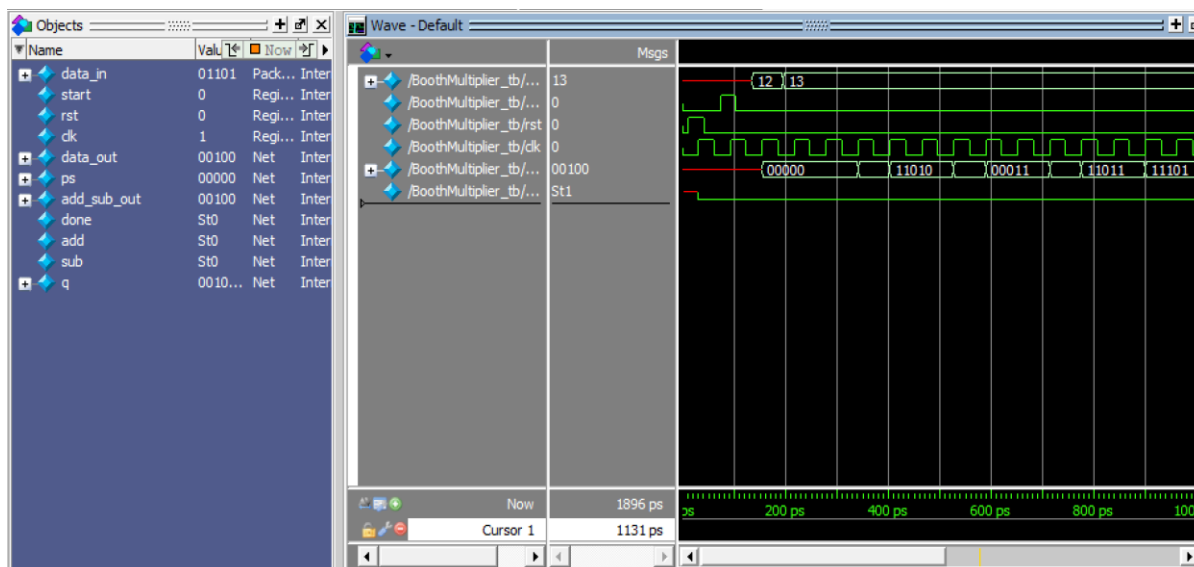Binary Number after completing bits = **0000 0000 1001 1100**



 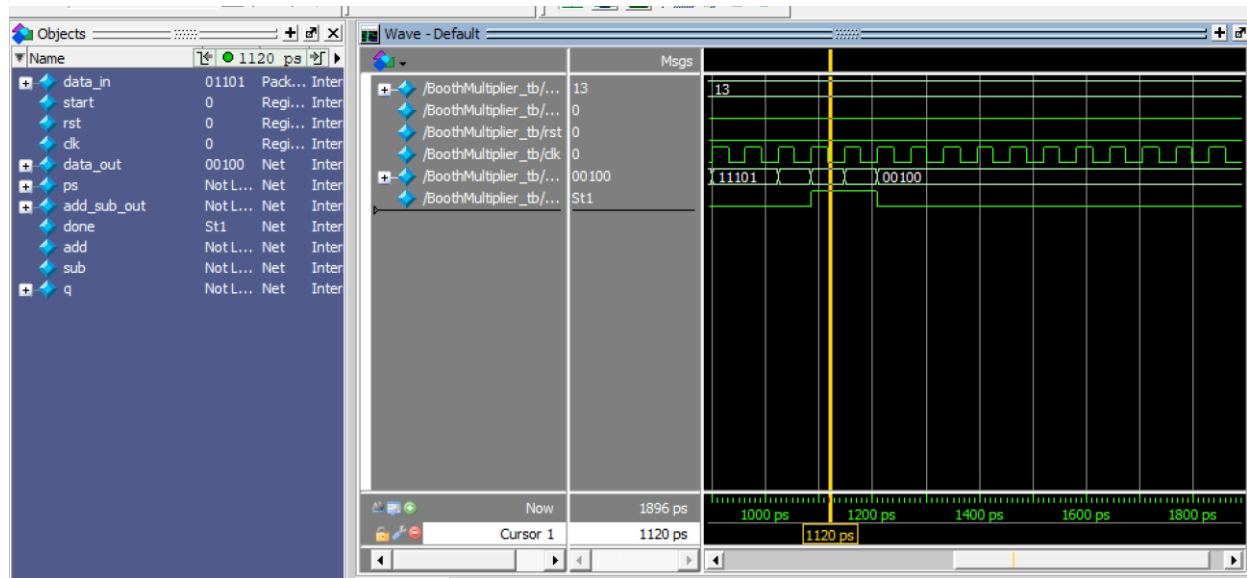

2 (ورودی های 10 و 15 :


Number in decimal = 150



First we have to convert 150 to binary:

Binary of 150 = **10010110**

Selected Bits = **16**

 Binary Number after completing bits = **0000 0000 1001 0110**



  

3) ورودی های 8 و 9 :

Number in decimal = -72



First we have to convert -72 to binary:


Binary of -72 =

110111000

Selected Bits = 16

  Binary Number after completing bits = **1111 1111 1011 1000**



 

(4) ورودی های 14- و 3- :



Number in decimal = 42


First we have to convert 42 to binary:

Binary of 42 = **101010**

Selected Bits = **16**

 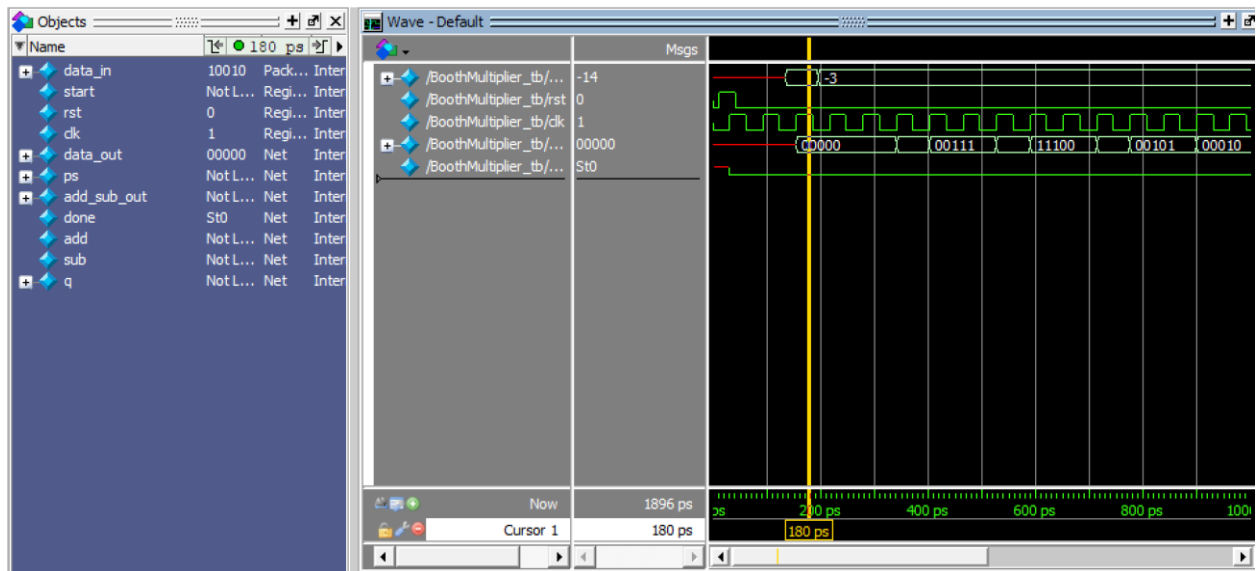Binary Number after completing bits = **0000 0000 0010 1010**



 

(5) ورودی -15 و -15:

Number in decimal = 225

First we have to convert 225 to binary:

Binary of 225 = **11100001**

Selected Bits = **16**

Binary Number after completing bits = **0000 0000 1110 0001**

